INSTITUTO FEDERAL
Paraíba
Campus Campina Grande

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO


Circuitos Eletroeletrônicos

Carlos Henrique Alencar Almeida

Lavoisier Chaves Ramos - Mat.: 2023 1 125 0006

Exercícios - Amplificadores Operacionais

0.1 Circuito Inversor Básico

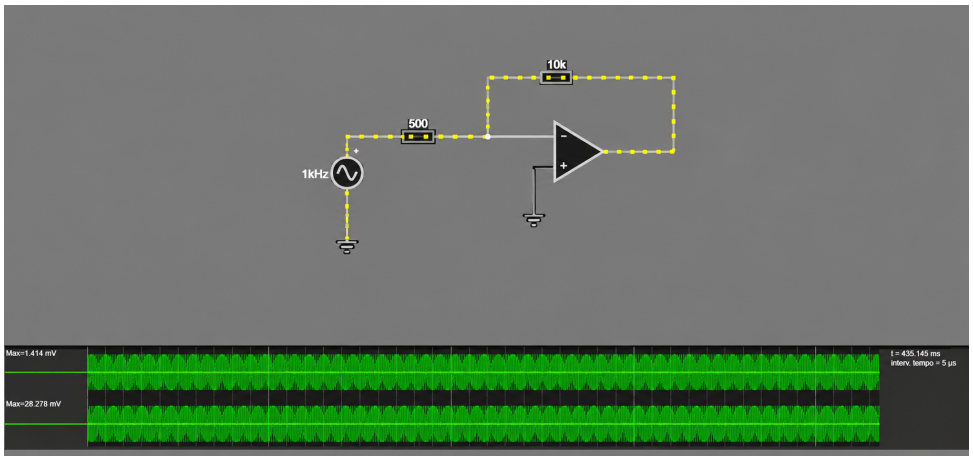

$10.00000510.200277308269975055 05e - 11$

$v96256961760110000.00141421000.5$

$w96256962720$

$g962729628800$

$w961761281760$

$r1281762081760500$

$w2081762401760$

$w2401762881760$

$w2401762401120$

$w2401122721120$

$r272112352112010000$

$w3521124321120$

$w4321124321920$


$w3841924321920$

$a288192384192015 - 151000000$

$w2882082882400$


$g28824028825600$
$o064040990.0010.10$
$o1364040990.010.10$

0.2 Circuito Não-Inversor

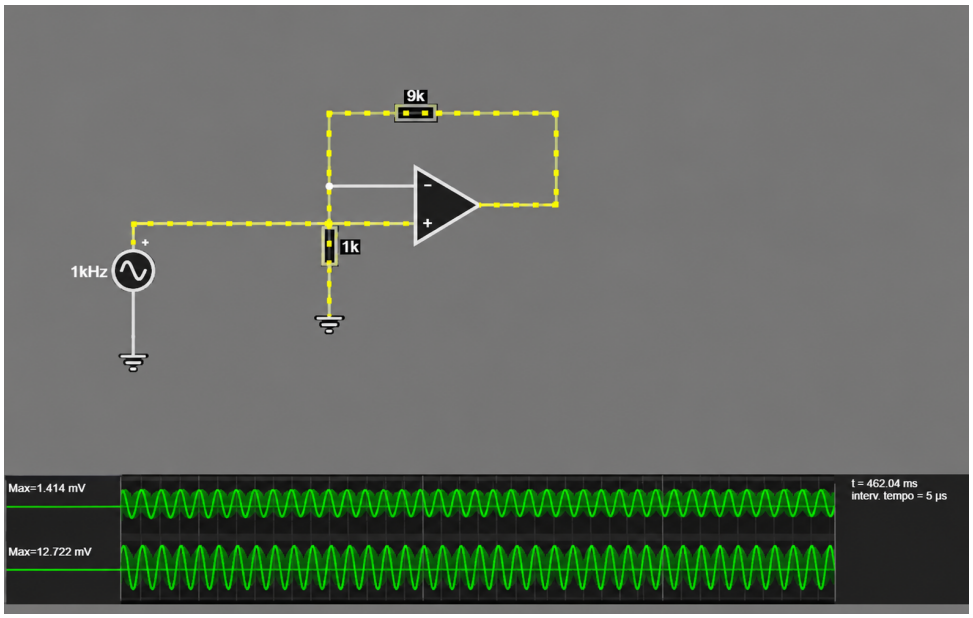

$10.00000510.20027730826997505505e - 11$
$v96288962080110001.41421000.5$
$w96288963040$
$g963049632000$
$w962082882080$
$w2881762401760$
$r24017624025601000$
$g24025624027200$
$w2401762401120$
$w2401122721120$
$r27211235211209000$
$w3521124321120$
$w4321124321920$
$w3841924321920$
$a288192384192015 - 151000000$
$o0640409910.10$
$o13640409950.10$

0.3 Circuito Somador Inversor

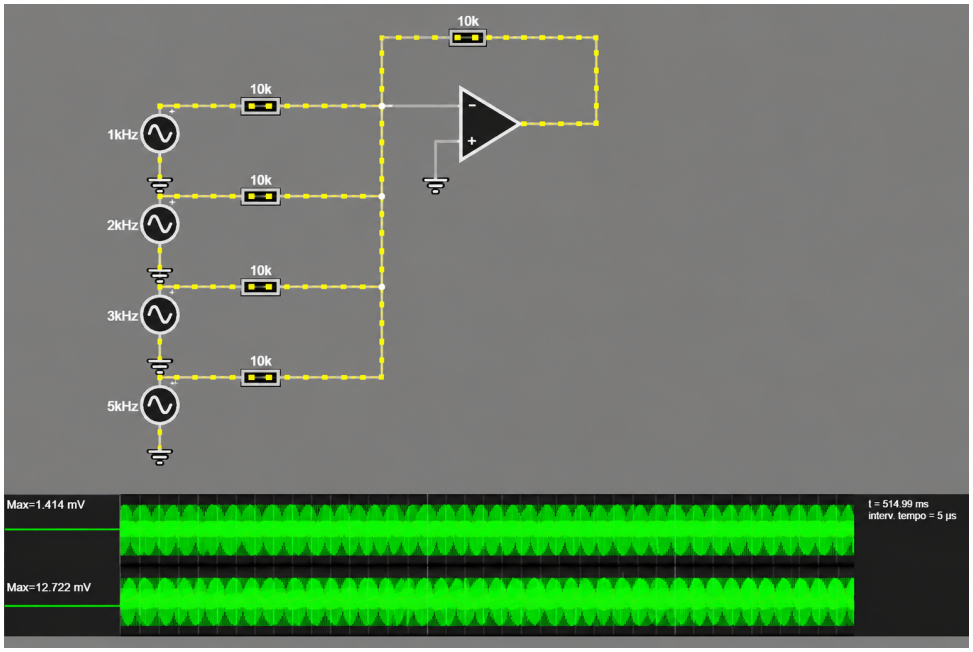

$$10.00000510.20027730826997505505e-11$$

$v48224481760110001000.5$

$g482244824000$

$w48176961760$

$r96176176176010000$

$w1761762401760$

$v48304482560120000.5000.5$

$g483044832000$

$w48256962560$

$r96256176256010000$

$w1762562402560$

$v48384483360130000.3000.5$

$g483844840000$

$w48336963360$

$r96336176336010000$

$w1763362403360$

$v48464484160150000.2000.5$

$g484644848000$

$w48416964160$

$r96416176416010000$

$w1764162404160$

$w2401762402560$

$w2402562403360$

$w2403362404160$

$w2401762881760$
$w2401762401120$
$w2401122721120$
$r272112352112010000$
$w3521124321120$
$w4321124321920$
$w3841924321920$
$a288192384192015 - 151000000$
$w2882082882240$
$g28822428824000$
$o0640409910.10$
$o30640409920.10$