INSTITUTO FEDERAL
Paraíba
Campus Campina Grande

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO


Circuitos Eletroeletrônicos

Carlos Henrique Alencar Almeida

Lavoisier Chaves Ramos - Mat.: 2023 1 125 0006

Exercícios - Amplificadores Operacionais


0.1 Circuito Inversor Básico

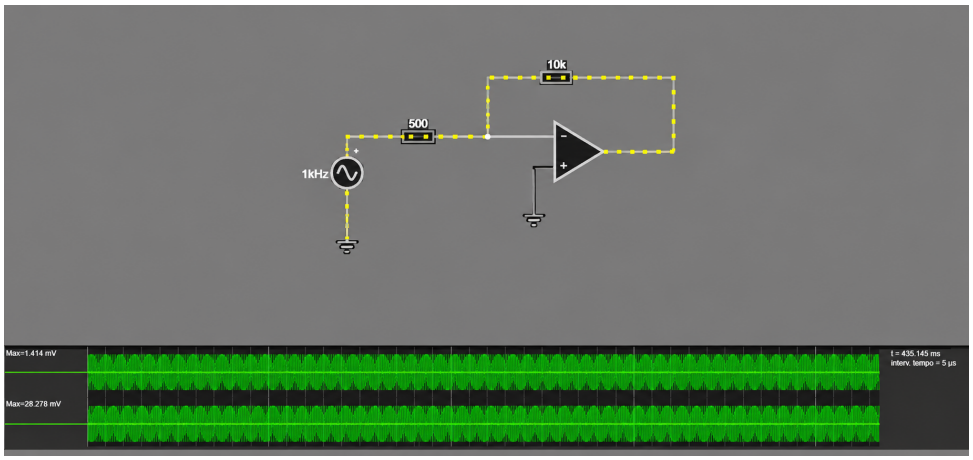

$10.00000510.20027730826997505505e - 11$
$v96256961760110000.00141421000.5$
$w96256962720$
$g962729628800$
$w961761281760$
$r1281762081760500$
$w2081762401760$
$w2401762881760$
$w2401762401120$
$w2401122721120$
$r272112352112010000$
$w3521124321120$
$w4321124321920$
$w3841924321920$
$a288192384192015 - 151000000$
$w2882082882400$

$g28824028825600$
$o064040990.0010.10$
$o1364040990.010.10$

0.2 Circuito Não-Inversor

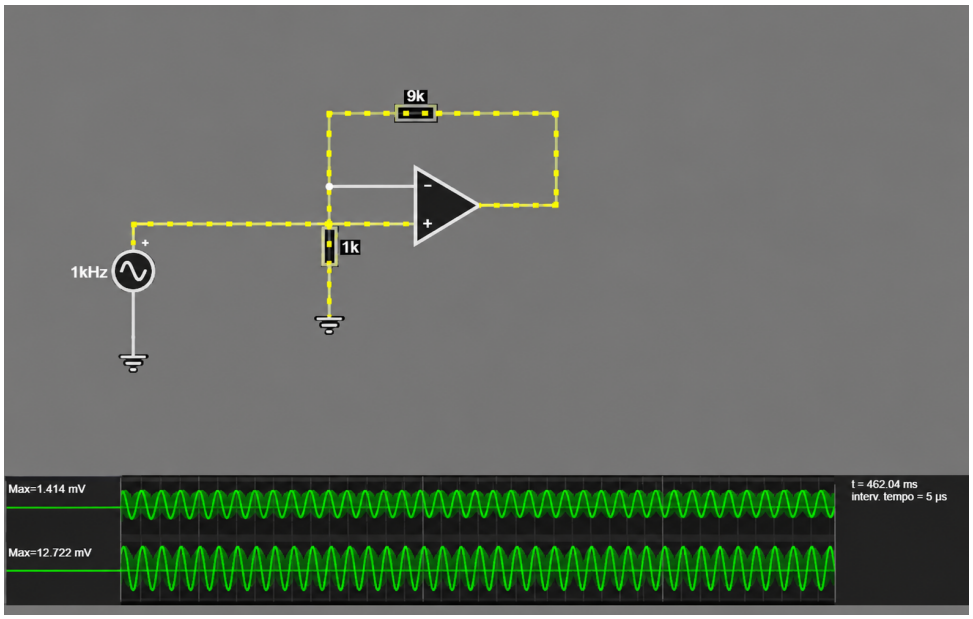

$10.00000510.200277308269975055 05e - 11$
$v962889620801100 01.41421000.5$
$w96288963040$
$g963049632000$
$w962082882080$
$w2881762401760$
$r24017624025601000$
$g24025624027200$
$w2401762401120$
$w2401122721120$
$r27211235211209000$
$w3521124321120$
$w4321124321920$
$w3841924321920$
$a288192384192015 - 151000000$
$o0640409910.10$
$o13640409950.10$